

ÖDEV 5


2) **Üç fazlı tam dalga tam kontrollü köprü doğrultucu "kaynak selfi"** üzerinden direkt olarak 3 fazlı şebekemize ($f=50$ Hz) (faz arası etkin değer 380 V) bağlıdır. Bu doğrultucu, $R_y=19.2$ ohm ve $L_y=1$ henry değerinde seri RL "yükünü" beslemektedir. "Kaynak self" değeri; $L_s= 10$ mH değerindedir. Yük akımı ortalama değeri yaklaşık (**sürekli halde**) 20 A değerindedir.

Tristörlerin tetikleme açısı $\alpha=30$ derece olduğuna göre; ($t=0:0.6$ sn)

- yüke ilişkin ortalama gerilim değerini ve şebekenin "a" fazına ilişkin etkin akım değerini bulan simulink devresi oluşturunuz.
- "a" şıkındaki işlemleri yapan m file dosyalarını oluşturunuz

NOT: Powergui de Discrete Ts=5e-006 s seçeneğini kullanınız. Çözücü olarak ode23t kullanınız.

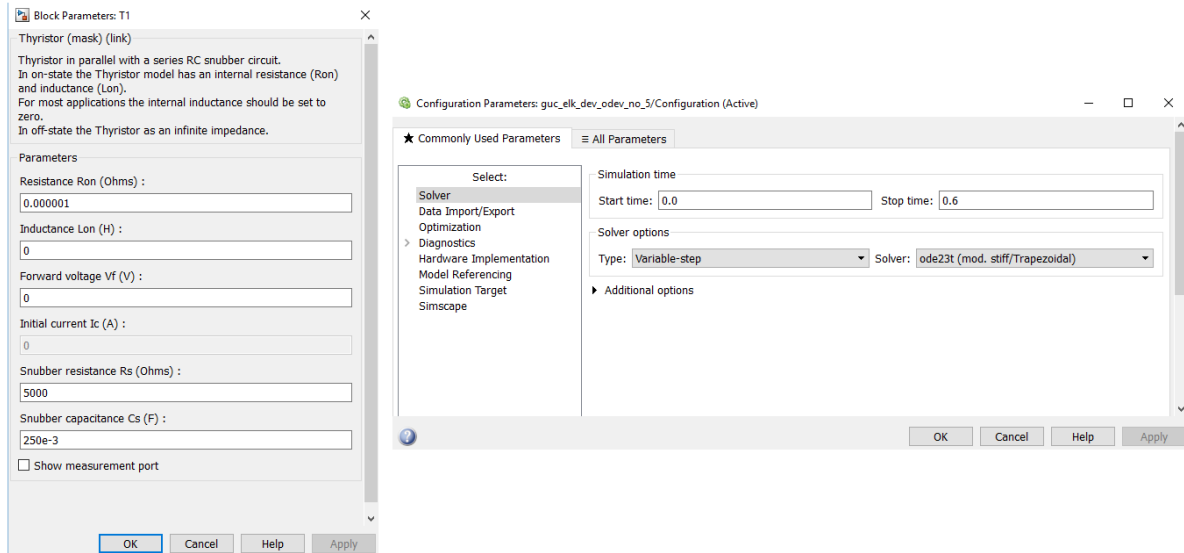PROBLEM İÇİN GEREKLİ AYAR PENCERELERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.



Kaynak olarak ders notlarım ve elinizdeki matlab kitabım yeterlidir.

Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Prof.Dr.U.Arifoğlu